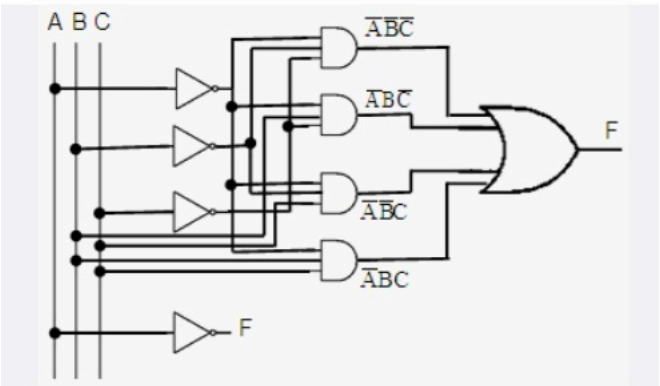


Bắt đầu lập trình hoặc tạo mã bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Vibe Coding mô phỏng mạch tổ hợp

Prof Happy AI-Suru tầm và biên soạn với sự hỗ trợ của Gemini

▼ Date: May 4, 2026



▼ Vibe Coding tạo Code mô phỏng mạch số

```
def logic_circuit(A, B, C):
    # Bước 1: Tính các giá trị đảo (Cổng NOT)
    not_A = not A
    not_B = not B
    not_C = not C

    # Bước 2: Các cổng AND (Minterms)
    term1 = not_A and not_B and not_C # A'B'C'
    term2 = not_A and B and not_C      # A'BC'
    term3 = not_A and not_B and C      # A'B'C
    term4 = not_A and B and C          # A'BC

    # Bước 3: Cổng OR cuối cùng để ra F
    F = term1 or term2 or term3 or term4

    return int(F)

# Xuất bảng chân trị
print("Xuất bảng chân trị của mạch tổ hợp")
print(f'{'A'} | {'B'} | {'C'} | {'F'}')
print("-" * 15)

for a in [0, 1]:
    for b in [0, 1]:
        for c in [0, 1]:
            result = logic_circuit(a, b, c)
            print(f'{a} | {b} | {c} | {result}')

# Xuất bảng chân trị của mạch tổ hợp
A | B | C | F
-----
0 | 0 | 0 | 1
```

0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0